

Práctica 03: Aplicaciones de circuitos combinacionales y secuenciales.

García Morales José Manuel

Lemus Olivares Alexis

Morales Fernández Albert

Lazcano Malagón Christian Giancarlo

Grupo: 2MV30

Numero de Equipo: 10



RESUMEN

En este documento se presenta el uso de entradas analógicas, esto representado por servomotores, los cuales eran controlados por un elemento externo y al mismo tiempo por la FPGA.

ABSTRACT

This document presents the use of analog inputs, this represented by servomotors, which were controlled by an external element and at the same time by the FPGA.

RESUMÉ

Ce document présente l'utilisation d'entrées analogiques, représentée par des servomoteurs, qui étaient contrôlés par un élément externe et en même temps par la FPGA.

Disciplina: La disciplina es la clave del éxito.

Compromiso: Tengo el compromiso de superarme diariamente.

INTRODUCCIÓN

El Módulo KY-023 Sensor JoyStick es un dispositivo electromecánico consta de dos potenciómetros en un ángulo de 90 grados, lo que se requiere de 2 pines analógicos para realizar la interfaz con cualquier tarjeta de desarrollo: Arduino, ESP32, ESP8266, etc.

Este elemento te permite controlar y manejar determinados aparatos electrónicos. Normalmente se utilizan para proyectos robóticos en el cual se necesitan para la movilidad analógica de las articulaciones de un brazo robótico. El Módulo Joystick, es más utilizado para proyectos de robótica y control de dispositivos RF (Radio Frecuencia) NRF24L01.

ESPECIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Módulo: JoyStick biaxial XY (KY-023)
- Voltaje de alimentación: 3.3 V a 5V
- Salida: Analógica(X,Y) y Digital(Z)
- Número de potenciómetros: 2 de 10Kohm.
- Pulsador central normalmente abierto.
- Dimensiones: 40mm x 26mm x 32 mm
- Peso: 11 g

El módulo KY-023 cuenta con un posicionamiento de eje dado por valores entre 0 a 1023 y conforme lo movamos su valor ira variando y dando las coordenadas de cada eje, este valor lo podemos imprimir en el monitor serial en el IDE de Arduino.

 


Fig. 1. Joystick

Es un pequeño actuador rotativo o bien motor que permite un control preciso en posición angular, este servomotor puede rotar de 0° hasta 180°, su voltaje de operación que va desde los 4.8 a 6 VDC. Este servo incluye 3 brazos y 3 tornillos, cuenta con un cable de hasta 25cm.

Este tipo de servomotores son utilizado en gran variedad de proyectos de electrónica, robótica, carros de control remoto, aeronaves y más. Funcionan con la mayoría de tarjetas electrónicas de control con microcontroladores, como por ejemplo las tarjetas de Arduino, Nodemcu, Esp32, Pic's y Raspberry Pi y otras.

El servo SG90 tiene un conector universal tipo "S" que encaja perfectamente en la mayoría controladores de servos por ejemplo el Controlador PCA9685 16 o el Probador de Servo 3CH ECS CCPM.

Este tipo de servo es ideal para las primeras experiencias de aprendizaje y prácticas con servos, ya que sus requerimientos de energía son bastante bajos y se permite alimentarlo con la misma fuente de alimentación que el circuito de control. Por ejemplo, si se conecta a una tarjeta Arduino, se puede

alimentar durante las pruebas desde el puerto USB del PC sin mayor problema, pero te recomendamos usar una fuente de alimentación independiente para el servomotor.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS

- Modelo: SG90
- Color: Azul
- Tamaño: 22.8mm x 12.3mm x 22.5mm
- Peso: 13 g
- Grados / Angulo de Rotación Máximo: 0° a 180°
- Engranajes: Nylon
- Temperatura de trabajo: -30 a +60 Grados Celsius
- 7 microsegundos
- Voltaje de funcionamiento: 4.8VDC a 6VDC. Recomendado 5VDC
- Rojo =Alimentación (+)
- Café = Alimentación (–) o tierra
- Naranja= Señal PWM
- Rojo: VCC
- Línea naranja: entrada de pulso

Incluye:

- 1 x Micro Servo SG90 con cable de 25cm
- 3 x Brazos para Servo
- 3 x Tornillos

*Nota: El servomotor incorpora un controlador que sólo permite tener una rotación 0° hasta 180° si se manda el ancho de pulso PWM desde el microcontrolador. Si estas utilizando el probador de servos este estará limitado de 0° a 90°. Este servo no incorpora tope para definir en los engranes mecánicamente la rotación de 0° hasta 180° por lo que si gira de forma manual el servo tendrá una rotación continua sin tener tope.



Fig. 2. Servomotor

DESARROLLO

2. Implementar un circuito de control de giro para un motor a pasos unipolar con encoder mecánico rotatorio y encoder magnético u óptico, tal que al girar cualquiera de los encoder, la carga mecánica girará en la misma dirección (horario o antihorario) además de encender un led RGB que indique la dirección. Incluir sensores de límite para proteger el giro de la carga mecánica y un indicador audible (“beep”) que indique ciertas posiciones. Es posible colocar un selector para direccionar la señal de cada encoder, funcionando de acuerdo con la figura 3.2 (repetida abajo). El motor deberá llevar una carga en el eje (banda, llantas, polea, sistema animatrónico, ventana o puerta a escala, etc., no se permiten cosas sencillas como hélices, clips, alambres, ligas, hojas de papel, etc.). El lenguaje en el que se implementa lo define el profesor. Reportar los códigos comentados, fotos del funcionamiento con texto explicativo de lo que sucede.

Implement a control circuit for a unipolar stepper motor with rotary mechanical encoder and magnetic or optical encoder, such that when turning any of the encoders, the motor will turn in the same direction (clockwise or counterclockwise) as well as turning on an RGB LED that indicate the address. Include limit sensors to protect the mechanical load rotation or an audible indicator ("beep") that indicates certain positions. It is possible to place a selector to address the signal of each encoder, working according to figure 3.2 (repeated below). The motor must have a load on the shaft (belt, wheels, pulley, animatronic system, window, or door to scale, etc., simple things such as propellers, clips, wires, links, sheets of paper, etc. are not allowed). The language in which it is implemented is defined by the teacher. Report the commented codes, simulations, operation photos with explanatory text of what happens

Se implemento un sistema de elevador, cuando subia en su totalidad la carga el sensor infrarrojo que se encuentra en la parte superior detecta dicha carga, por lo que ya no es posible seguir subiendo y se emite una señal audible, se mueve el encoder en la direccion opuesta para que la carga baje, cuando esta se encuentra en el fondo el sensor que se encuentra en la parte inferior realiza la misma funcion, ya no permite que siga bajando y vuelve a emitir la señal audible

 


Fig. 3 Sistema de elevador controlado con un encoder y sensores limitantes

CODIGOS

```
--codigo para controlar los pasos de un motor PAP a traves de un encoder mecanico
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY motor_encoder IS PORT(

CLK: in STD_LOGIC; -- reloj de 50MHz para la amiba2
S1,S2 : IN STD_LOGIC;
Entradas : in STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 4); -- Primeras dos entradas de amiba 2
puertos,leds : OUT std_logic_vector (1 to 4); --leds testigos y salida al puerto para el motor,
representa el encendido de las bobinas
LED: out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) -- Led indicates the direction the shaft (encoder)
);
END motor_encoder;

architecture Behavioral of motor_encoder is
-- signals
    signal EncO : std_logic_vector (4 downto 0);
    signal AO, BO: std_logic;
begin

C0: entity work.Debouncer
port map (
clk=>clk,
Ain=>Entradas(4),
Bin=>Entradas(5),
Aout=> AO,
Bout=> BO);

C1: entity work.Encoder
port map (
clk=>clk,
A=>AO,
B=>BO,
puertos => puertos,
S1 => S1,
S2 => S2,
leds => leds,
LED=>LED
);
end Behavioral;
```

Debouncer.vhd

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity Debouncer is
Port (
clk : in STD_LOGIC;
-- signals from the pmod
Ain : in STD_LOGIC;
Bin : in STD_LOGIC;
-- debounced signals
Aout: out STD_LOGIC;
Bout: out STD_LOGIC
);
end Debouncer;

architecture Behavioral of Debouncer is
-- signals
signal sclk: std_logic_vector (6 downto 0);
signal sampledA, sampledB : std_logic;
begin

process(clk)
begin

if clk'event and clk = '1' then
sampledA <= Ain;
sampledB <= Bin;
-- clock is divided to 1MHz
-- samples every 1uS to check if the input is the same as the sample
-- if the signal is stable, the debouncer should output the signal
if sclk = "1100100" then
-- A
if sampledA = Ain then
Aout <= Ain;
end if;
-- B
if sampledB = Bin then
Bout <= Bin;
end if;
sclk <="0000000";
else
sclk <= sclk +1;
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
```

Encoder.vhd

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity Encoder is
Port (
    clk: in STD_LOGIC;
    puertos, leds: OUT std_logic_vector (1 to 4); -- leds testigos y salida al puerto para el motor,
    representa el encendido de las bobinas
    -- signals from the pmod
    A : in STD_LOGIC;
    B : in STD_LOGIC;
    S1, S2 : IN STD_LOGIC;
    -- position of the shaft
    -- direction indicator
    LED: out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0)
);
end Encoder;

architecture Behavioral of Encoder is
    -- FSM states and signals
    type stateType is ( idle, R1, R2, R3, L1, L2, L3, add, sub);
    signal curState, nextState: stateType;
    signal conter: integer range 1 to 3:=3;
    signal ciclo1, ciclo2: integer range 0 to 25:=0;
    signal conta_1250us: integer range 1 to 55000:=1; -- pulso1 de 1250us@400Hz (0.25ms) 62500
    signal SAL_400Hz: STD_LOGIC; -- reloj de 400Hz
    signal sw1, sw2: std_logic_vector(3 downto 0):="0000";
    signal sd1, sd2: std_logic:='0';
    signal limite: integer:=15;
    begin
        limite<=15; --lmite de pasos (por 4)

        next_state: process (curState, A, B)
        begin
            curState <= nextState;
            case curState is

                --detent position
                when idle => conter<=3;
                    LED<= "00";
                    if B = '0' then
                        nextState <= R1; conter<=1;
                    elsif A = '0' then
                        nextState <= L1; conter<=2;
                    else
                        nextState <= idle;
                    end if;
            end case;
        end process;
    end;
```

```

-- start of right cycle
--R1
when R1 => conter<=1;
  LED<= "01";
  if B='1' then
    nextState <= idle;
  elsif A = '0' then
    nextState <= R2;
  else
    nextState <= R1;
  end if;

--R2
when R2 => conter <=1;
  LED<= "01";
  if A ='1' then
    nextState <= R1;
  elsif B = '1' then
    nextState <= R3;
  else
    nextState <= R2;
  end if;

--R3
when R3 => conter <=1;
  LED<= "01";
  if B ='0' then
    nextState <= R2;
  elsif A = '1' then
    nextState <= add;
  else
    nextState <= R3;
  end if;

when add => conter <=1;
  LED<= "01";
  nextState <= idle;

-- start of left cycle
--L1
when L1 => conter <=2;
  LED<= "10";
  if A ='1' then
    nextState <= idle;
  elsif B = '0' then
    nextState <= L2;
  else
    nextState <= L1;
  end if;

```



```

--L2
when L2 => conter <=2;
    LED<= "10";
    if B='1' then
        nextState <= L1;
    elsif A = '1' then
        nextState <= L3;
    else
        nextState <= L2;
    end if;

--L3
when L3 => conter <=2;
    LED<= "10";
    if A ='0' then
        nextState <= L2;
    elsif B = '1' then
        nextState <= sub;
    else
        nextState <= L3;
    end if;

when sub => conter <=2;
    LED<= "10";
    nextState <= idle;

when others =>
    LED<= "11";
    nextState <= idle;
end case;
end process;

puerto: process(CLK,conter) begin

    if rising_edge(CLK) then
        if (conta_1250us = 55000) then --cuenta 1250us (50MHz=62500)
            -- if (conta_1250us = 125000) then --cuenta 1250us (100MHz=125000)
                SAL_400Hz <= NOT(SAL_400Hz); --genera un barrido de 2.5ms
                conta_1250us <= 1;
            else
                conta_1250us <= conta_1250us + 1;
            end if;
        end if;
    end if;

IF SAL_400Hz'EVENT and SAL_400Hz='1' then
    if (conter = 1 or sd1= '1') and sd2 ='0' then
        if sw1 /= "0100" and ciclo1 /=limite AND S1 = '0'THEN sw1 <= sw1 + '1';
        case sw1 is
            when "0000" => leds <= "1100"; puertos <= "1100"; sd1 <='1';

```

```

        when "0001" => leds <= "0110"; puertos <= "0110"; sd1 <='1';
        when "0010" => leds <= "0011"; puertos <= "0011"; sd1 <='1';
        when others => leds <= "1001"; puertos <= "1001"; sd1 <='1'; ciclo1 <= ciclo1+1; sw1
<="0000"; --leds <= "0000"; puertos <= "0000";
        end case;
    end if;

    elsif (conter = 2 or sd2 ='1') and sd1 ='0'then
        if sw2 /= "0100" and ciclo2 /=limite AND S2 ='0' THEN sw2 <= sw2 + '1';
            case sw2 is
                when "0000" => leds <= "1001"; puertos <= "1001"; sd2 <='1';--1001
                when "0001" => leds <= "0011"; puertos <= "0011"; sd2 <='1';--0011
                when "0010" => leds <= "0110"; puertos <= "0110"; sd2 <='1';--0110
                when others => leds <= "1100"; puertos <= "1100"; sd2 <='1'; ciclo2 <= ciclo2+1; sw2
<= "0000"; sd2 <='1'; --leds <= "0000"; puertos <= "0000"; --1100
            end case;
        end if;
        else sw1 <="0000"; ciclo1 <=0; sw2 <="0000"; ciclo2 <=0;-- leds<="0000"; puertos<="0000";
        end if;

        if (ciclo1 = limite or ciclo2 = limite) then leds <= "0000"; puertos <= "0000"; sd1 <='0'; sd2
<='0'; end if;

    end if;

    end process;

end Behavioral;

```

Restricciones.ucf

```


NET"LED(1)" LOC="N1";
NET"LED(0)" LOC="P1";
NET"CLK" LOC="E7";
NET"Entradas(5)" LOC="A7";
NET"Entradas(4)" LOC="B8";
net "S1" loc= "E4";
net "S2" loc= "F5";
NET"leds(1)" LOC="P11";
NET"leds(2)" LOC="P6";
NET"leds(3)" LOC="P8";
NET"leds(4)" LOC="P12";
NET"puertos(1)" LOC="A10";
NET"puertos(2)" LOC="C11";
NET"puertos(3)" LOC="B14";
NET"puertos(4)" LOC="B16";

```

 3. Implementar en TLD un contador de pulso en alto en ms con salida a display, el cual al presionar un botón (push) se visualiza el conteo en el display y cuando se suelta el botón se detiene en un valor, pero si se presiona otra vez continua el conteo. Se cuenta con un botón de reset para reiniciar en cero en cualquier momento que se presione. El display puede contar hasta un máximo de 9,999 ms (9.9 s) y cuando se alcance este valor se detendrá y sonará un mensaje en una bocina (“valor máximo”, “ya me llené”, etc.). Por medio de un led RGB se indica en que rango en que se encuentra el conteo ($0 < R \leq 3,333$, $3,333 < G \leq 6,666$, $6,666 < B \leq 9,999$). Cada vez que se cambia de rango sonará un “BEEP” en un buzzer o en la bocina. En la figura 3.3 se muestra el diagrama a bloques, en la 3.18 un ejemplo del funcionamiento y en la 3.19 una forma de hacer el TLD. El lenguaje en el que se implementa lo define el profesor. Reportar los códigos comentados, simulaciones, fotos del funcionamiento con texto explicativo de lo que sucede.

Implement in TLD a pulse counter in high in ms with output to display, which when pressing a button (push) the count is displayed on the display and when the button is released it stops at a value, but if it is pressed again continue the count. It has a reset button to restart at zero any time it is pressed. The display can count to a maximum of 9,999 ms (9.9 s) and when this value is reached it will stop and a message (“maximum value”, “I am already filled”) will sound in a speaker, etc. By means of a RGB led it is indicated in what rank the count is ($0 < R \leq 3,333$, $3,333 < G \leq 6,666$, $6,666 < B \leq 9,999$). Each time the range is changed, a “BEEP” will sound in a buzzer or speaker. The block diagram is shown in figure 3.3, an example of the operation in figure 3.18 and one way to implement the TLD in figure 3.19. The language in which it is implemented is defined by the teacher. Report the commented codes, simulations, operation photos with explanatory text of what happens.

En este punto se realizó un contador el cual cuando llegaba a 3.333 sonaba el zumbador, al igual que si pasaba por 6.666 y 9.999, en este último se activaba un archivo MP3, el cual estaba grabado en el módulo, con ayuda del cronometro, se verificaba el contador, cabe mencionar que en este último punto se debe tener en cuenta el error al iniciar y parar el cronometro.



a)

 


Fig. 4. a), b), Comparador entre contador y cronómetro, con alamar por paso en 3.333, 6.666, 9.999.

CÓDIGOS

Contador.vhd

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
-- Declaración de la entidad
ENTITY Contador IS
    GENERIC (freq : INTEGER := 15);
    PORT (
        UpDown : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0); -- botones para subir y bajar los ms
        CLK : IN STD_LOGIC; -- reloj de 50MHz para la nexys 2 y 100MHz para nexys 3
        RESET : IN STD_LOGIC; -- reset
        SALED : OUT STD_LOGIC; -- salida del led testigo
        -- "abcdefgP"
        DISPLAY : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- segmentos del display
        AN : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); -- 1/2 nodos del display
        RGB: OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 3); -- salida a leds RGB
        BEEPtest : IN STD_LOGIC; -- botón de prueba para la salida a bocina
        BEEP : OUT STD_LOGIC; -- salida a bocina
        VOZ : OUT STD_LOGIC
    );
END Contador;
-- Declaración de la arquitectura
ARCHITECTURE Behavioral OF Contador IS
    -- Declaración de señales de los divisores
    SIGNAL Conta_500us : INTEGER RANGE 1 TO 25_000 := 1; -- uso en el pulso de 1ms (pro.
    divisor 1ms)

```

```

-- para la nexys 2 25000, si se usa la nexys 3 cambiar a 50000.
SIGNAL contadors : INTEGER RANGE 1 TO 6_250 := 1; -- pulso1 de 0.25ms (pro. divisor
ig 1/2 nodos)
-- para la nexys 2 6250, si se usa la nexys 3 cambiar a 1250
SIGNAL SAL_1ms, SAL_250us : STD_LOGIC := '0'; --igual que pulso y pulso1,
respectivamente
-- Declaracig 1/2 n de seg 1/2 ales de los contadores
SIGNAL CONT : STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNT0 0) := (OTHERS => '0'); -- 16 bits
(proc. conteo)
SIGNAL CONT2 : INTEGER := 0; -- cambia cont de 16 bits a entero (proc. conteo)
-- Declaracig 1/2 n de seg 1/2 ales de la asignacig 1/2 n de U-D-C-UM
SIGNAL P : STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNT0 0) := (OTHERS => '0'); -- asigna UNI,
DEC, CEN, MIL
SIGNAL UNI, DEC, CEN, MIL : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0) := (OTHERS =>
'0'); -- digitos unidades, decenas,
-- centenas y unidad de millar
-- Declaracig 1/2 n de seg 1/2 ales de la multiplexacig 1/2 n y asignacig 1/2 n de U-D-C-UM al display
SIGNAL SEL : STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNT0 0) := "00"; -- selector de barrido
SIGNAL D : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0) := (OTHERS => '0'); -- sirve para
almacenar los valores del display
-- Declaracig 1/2 n de seg 1/2 ales de la base de tiempo
SIGNAL PERIOD : INTEGER RANGE 0 TO 2499 := 0; -- periodo de 2.5 segundos (base de
tiempo en ms para el PWM)
-- Declaracig 1/2 n de seg 1/2 al para el BEEP
SIGNAL sound : STD_LOGIC_VECTOR (freq DOWNT0 0) := (OTHERS => '0'); -- vector
para la generacig 1/2 n del sonido beep
BEGIN
-----DIVISOR 1ms-----
-- en este proceso se genera una seg 1/2 al "SAL_1ms" de 1ms de periodo para el conteo de ms
PROCESS (reset, CLK)
BEGIN
IF reset = '1' THEN
Conta_500us <= 1; -- se reinicializa
ELSIF (CLK'event AND CLK = '1') THEN
IF (Conta_500us = 25_000) THEN -- pregunta si ya se alcanzg 1/2 0.5ms (nexys2)
--if(Conta_500us = 50000) then -- pregunta si ya se alcanzg 1/2 0.5ms (nexys3)
SAL_1ms <= NOT SAL_1ms; --se genera 0.5ms en bajo y 0.5ms en alto
Conta_500us <= 1; --reinicia el Contador a 1
ELSE
Conta_500us <= Conta_500us + 1;
END IF;
END IF;
END PROCESS; --termina el proceso de generacig 1/2 n de seg 1/2 al 1ms
-----CONTEO-----
-- con Up se incrementa y Down decrementa en el rango 0 < CONT < 9999
PROCESS (RESET, SAL_1ms, UpDown, CONT)
BEGIN
IF RESET = '1' THEN
CONT <= (OTHERS => '0');
ELSE
IF (SAL_1ms'EVENT AND SAL_1ms = '1') THEN -- reloj SAL de 1ms

```

```

IF UpDown = "01" THEN -- decreuenta (Down)
  IF (CONT = x"0000") THEN -- compara contra 0
    CONT <= CONT; -- si llego 1/2 a cero mantiene el cero
  ELSE
    CONT <= CONT - '1'; -- sino decreuenta
  END IF;
ELSIF UpDown = "10" THEN --incrementa
  IF (CONT >= "0010011100001111") THEN -- compara contra 9,999
    -- (270F hex)
    CONT <= CONT; -- si llego a 9999 mantiene 9999
  ELSE
    CONT <= CONT + '1'; -- sino incrementa
  END IF;
ELSE --cubre UpDown="00" y UpDown="11"
  CONT <= CONT;
END IF;
END IF;
END IF;
CONT2 <= CONV_INTEGER(CONT); --se convierte CONT a entero
END PROCESS;

-----RGB-----
-- 0< R <3333 3333< G <6666 6666< B <9999
PROCESS (CONT2)
BEGIN
  -- RGB
  IF CONT2 >= 0 AND CONT2 <= 3333 THEN
    RGB <= "100";

    ELSIF CONT2 > 3333 AND CONT2 <= 6666 THEN
      RGB <= "010";
    ELSIF CONT2 > 6666 AND CONT2 <= 9999 THEN
      RGB <= "001";
    ELSE
      RGB <= "000";
    END IF;
  END PROCESS;

-----sound2BEEP-----
-- BEEP <= sound(15)
PROCESS (clk, sound(freq), BEEPtest, CONT2)
BEGIN
  -- RGB
  IF (CLK'event AND CLK = '1') THEN
    sound <= sound + '1';
  END IF;
  -- BEEP
  IF (CONT2 >= 3325 AND CONT2 <= 3341) OR (CONT2 >= 6658 AND CONT2 <= 6674)
OR (CONT2 >= 9800 AND CONT2 <= 9899) THEN
    BEEP <= sound(freq);
  ELSE
    BEEP <= '0';
  END IF;

```

```

IF (CONT2 >= 9900) THEN
VOZ <= '1';
ELSE
VOZ <= '0';
END IF;
END PROCESS;

-----PWM CONTROLADO POR CONTADOR DE ms/4-----
PROCESS (RESET, SAL_1ms, PERIOD)
BEGIN
IF (RESET = '1' OR PERIOD >= 2_499) THEN --9999="0010011100001111"
PERIOD <= 0; --(others=>'0');
ELSIF (SAL_1ms'EVENT AND SAL_1ms = '1') THEN -- reloj SAL_1ms de 1ms
PERIOD <= PERIOD + 1;
IF (PERIOD < CONT2/4) THEN
SALED <= '1'; -- Salida a led testigo
-- if (PERIOD <= CONT) then SALED <='1'; -- Salida a led testigo
ELSE
SALED <= '0';
END IF;
END IF;
END PROCESS; --fin del proceso PWM

- PROCESS (CONT)
VARIABLE UM_C_D_U : STD_LOGIC_VECTOR(29 DOWNT0 0);
--30 bits para separar las U.Millar-Centenas-Decenas-Unidades
BEGIN
--ciclo de inicializaciï½n
FOR I IN 0 TO 29 LOOP --
UM_C_D_U(I) := '0'; -- se inicializa con 0
END LOOP;
UM_C_D_U(13 DOWNT0 0) := CONT(13 DOWNT0 0); --contador de 14 bits
-- UM_C_D_U(17 DOWNT0 4):=CONT(13 downto 0); --contador de 14 bits, carga desde
-- el shift4
--ciclo de asignaciï½n UM-C-D-U
FOR I IN 0 TO 13 LOOP
-- FOR I IN 0 TO 9 LOOP -- si carga desde shift4 solo hace 10 veces el ciclo shift add
-- los siguientes condicionantes comparan (>=5) y suman 3
IF UM_C_D_U(17 DOWNT0 14) > 4 THEN -- U
UM_C_D_U(17 DOWNT0 14) := UM_C_D_U(17 DOWNT0 14) + 3;
END IF;
IF UM_C_D_U(21 DOWNT0 18) > 4 THEN -- D
UM_C_D_U(21 DOWNT0 18) := UM_C_D_U(21 DOWNT0 18) + 3;
END IF;
IF UM_C_D_U(25 DOWNT0 22) > 4 THEN -- C
UM_C_D_U(25 DOWNT0 22) := UM_C_D_U(25 DOWNT0 22) + 3;
END IF;

IF UM_C_D_U(29 DOWNT0 26) > 4 THEN -- UM
UM_C_D_U(29 DOWNT0 26) := UM_C_D_U(29 DOWNT0 26) + 3;
END IF;

```

```

-- realiza el corrimiento
UM_C_D_U(29 DOWNT0 1) := UM_C_D_U(28 DOWNT0 0);
END LOOP;
P <= UM_C_D_U(29 DOWNT0 14); -- guarda en P y en seguida se separan UM-C-D-U
END PROCESS;
--UNIDADES
UNI <= P(3 DOWNT0 0);
--DECENAS
DEC <= P(7 DOWNT0 4);
--CENTENAS
CEN <= P(11 DOWNT0 8);

--MILLARES
MIL <= P(15 DOWNT0 12);
-----DIVISOR  $i_c \frac{1}{2}$  NODOS-----
PROCESS (CLK) BEGIN
  IF rising_edge(CLK) THEN
    IF (contadors = 6250) THEN --cuenta 0.125ms (50MHz=6250)
      -- if (contadors = 12500) then --cuenta 0.125ms (100MHz=12500)
      SAL_250us <= NOT(SAL_250us); --genera un barrido de 0.25ms
      contadors <= 1;
    ELSE
      contadors <= contadors + 1;
    END IF;
  END IF;
END PROCESS; -- fin del proceso Divisor  $i_c \frac{1}{2}$  nodos
-----MULTIPLEXOR-----
PROCESS (SAL_250us, sel, UNI, DEC, CEN, MIL)
BEGIN
  IF SAL_250us'EVENT AND SAL_250us = '1' THEN
    SEL <= SEL + '1';
    CASE(SEL) IS
      WHEN "00" => AN <= "0111";
      D <= UNI; -- UNIDADES
      WHEN "01" => AN <= "1011";
      D <= DEC; -- DECENAS
      WHEN "10" => AN <= "1101";
      D <= CEN; -- CENTENAS
      WHEN "11" => AN <= "1110";
      D <= MIL; -- UNIDAD DE MILLAR
      WHEN OTHERS => AN <= "1110";
      D <= MIL; -- UNIDAD DE MILLAR
    END CASE;
  END IF;
END PROCESS; -- fin del proceso Multiplexor
-----DISPLAY-----
PROCESS (D)
BEGIN
  CASE(D) IS -- abcdefgP
    WHEN "0000" => DISPLAY <= "00000011"; --0
    WHEN "0001" => DISPLAY <= "10011111"; --1

```



```

        WHEN "0010" => DISPLAY <= "00100101"; --2
        WHEN "0011" => DISPLAY <= "00001101"; --3
        WHEN "0100" => DISPLAY <= "10011001"; --4
        WHEN "0101" => DISPLAY <= "01001001"; --5
        WHEN "0110" => DISPLAY <= "01000001"; --6
        WHEN "0111" => DISPLAY <= "00011111"; --7
        WHEN "1000" => DISPLAY <= "00000001"; --8
        WHEN "1001" => DISPLAY <= "00001001"; --9
        WHEN OTHERS => DISPLAY <= "11111111"; --apagado
    END CASE;
END PROCESS; -- fin del proceso Display
-----
END Behavioral; -- fin de la arquitectura

```

Restricciones.ucf

```

//DISPLAYS
NET "DISPLAY(7)" LOC = "P16"; // a
NET "DISPLAY(6)" LOC = "P15"; // b
NET "DISPLAY(5)" LOC = "T15"; // c
NET "DISPLAY(4)" LOC = "T14"; // d
NET "DISPLAY(3)" LOC = "T13"; // e
NET "DISPLAY(2)" LOC = "R16"; // f
NET "DISPLAY(1)" LOC = "R15"; // g
NET "DISPLAY(0)" LOC = "R14"; // P
//ANODOS
NET "AN(3)" LOC = "E15"; // AN0
NET "AN(2)" LOC = "C15"; // AN1
NET "AN(1)" LOC = "D11"; // AN2
NET "AN(0)" LOC = "E11"; // AN3

//UpDown,RESET--PUSH BUTTON
NET "UpDown(1)" LOC = "J3"; // btn0 SUBE
#NET "UpDown(0)" LOC = "H3"; // btn1 BAJA
NET "RESET" LOC = "L1"; // btn2 RST
NET "BEEPtest" LOC = "M2"; // btn3 beep test
//CLK reloj 50MHz
NET "CLK" LOC = "E7";
//SALED salida a led testigo
NET "SALED" LOC = "D8"; // LD0
//RGB salida a leds de rango
NET "RGB(1)" LOC = "P12"; // JA4
NET "RGB(2)" LOC = "N12"; // JB4
NET "RGB(3)" LOC = "T12"; // JC4

//BEEP salida a bocina
NET "BEEP" LOC = "B16"; // JA10
NET "VOZ" LOC = "B14"; // JA10

```

Desafío 2 (sustituye los puntos 4 y 5). Implemente un posicionador de cámara 2DOF (láser, arma de agua, etc.) utilizando 2 servomotores y un joystick (analógico o digital). Reportar códigos (HDL y UCF), fotos y video.

Challenge 2 (substitute the points 4 and 5). Implement a 2DOF camera (laser, water weapon, etc.) positioner using 2 servomotors and a joystick (analog or digital). Report codes (HDL and UCF), photos and video.

En este ejercicio con ayuda del joystick cuyas salidas analógicas fueron digitalizadas mediante un circuito con OPAMP TL084, se debía mandar un voltaje de entrada a la FPGA de 3.3V, lo que se logró con optoacoplador, entonces, se mandan los movimientos al mecanismo de servomotores, el cual tiene una carga (lámpara), cabe mencionar que en el circuito se cuenta con unos LED bicolor que señalan la dirección de movimiento del joystick, al igual que se mueve la carga.


 


Fig. 5. Posicionador de cámara 2DOF

 

a)

b)

Fig. 6. Movimiento del joystick con respuesta en servomotores

CÓDIGOS

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.numeric_std.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;

ENTITY TDOF IS
  GENERIC (
    Max : NATURAL := 500000
    --min : INTEGER := 18332; --valor máximo del contador para el tiempo en alto
    --max : INTEGER := 121686; --valor mínimo del contador para el tiempo en alto
    --inc : INTEGER := 3334 -- incremento para el tiempo en alto
  );
  PORT (
    --Encoder
    CLK : IN STD_LOGIC; --reloj 50 Mhz
    XRin : IN STD_LOGIC; --XRin Xright
    XLin : IN STD_LOGIC; --XLin Xleft
    YUin : IN STD_LOGIC; --Yup
    YDin : IN STD_LOGIC; --YDown
    servomotor1, servomotor2 : OUT STD_LOGIC; --Salida a pwm para controlar posición de
    servos

    LedLim1, LedLim2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0); --Salida a leds
    indicadores del limite actual
    reset : IN STD_LOGIC --Boton de reset asincrono

  );
END ENTITY TDOF;

```

ARCHITECTURE Behavioral OF TDOF IS

```
--signals
--s
CONSTANT limMinS1 : INTEGER :=50000;
CONSTANT limMaxS1 : INTEGER :=100000;

CONSTANT limMinS2 : INTEGER :=24500;
CONSTANT limMaxS2 : INTEGER :=120000;

CONSTANT NoDivS1 : INTEGER :=70;
CONSTANT NoDivS2 : INTEGER :=60;

Signal IncS1 : INTEGER;
Signal IncS2 : INTEGER;

SIGNAL PWM_Count1 : INTEGER RANGE 1 TO Max;--500000;
SIGNAL PWM_Count2 : INTEGER RANGE 1 TO Max;--500000;

-----
CONSTANT lim_deb : INTEGER := 8_999_999;
-----

--Encoder
SIGNAL sclk : INTEGER RANGE 0 TO lim_deb := 0;--STD_LOGIC_VECTOR (8
DOWNT0 0);
SIGNAL sampledXR, sampledXL : STD_LOGIC;
SIGNAL XRout, XLout : STD_LOGIC;
SIGNAL sampledYU, sampledYD : STD_LOGIC;
SIGNAL YUout, YDout : STD_LOGIC;
SIGNAL lim1, lim2 : STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNT0 0) := "000000";
SIGNAL limInt1, limInt2 : INTEGER RANGE 0 TO 59 := 0;
SIGNAL q, Xs, Ys : STD_LOGIC;

SIGNAL conta_1250us : INTEGER RANGE 1 TO 5000000 := 1; -- pulso1 de 1250us@400Hz
(0.25ms) 62500
SIGNAL SAL_400Hz : STD_LOGIC; -- reloj de 400Hz

BEGIN

-----
IncS1 <= (limMaxS1-limMinS1)/NoDivS1;
IncS2 <= (limMaxS2-limMinS2)/NoDivS2;

-----

GeneradorPWM1 : PROCESS (clk)
BEGIN
-----
-- Lim = (180/3)=60
-- min = 24100
-- max = 110k
```

```

-- inc = (24100-110000)/60=1432
-----
IF rising_edge(clk) THEN
    PWM_Count1 <= PWM_Count1 + 1;
END IF;

IF PWM_Count1 <= limMinS1 + (limInt1 * IncS1) THEN --min+(Lim*incremento)
incremento = 7666
    servomotor1 <= '1';

ELSE
    servomotor1 <= '0';

END IF;

END PROCESS GeneradorPWM1;
-----
-----
GeneradorPWM2 : PROCESS (clk)
BEGIN

    IF rising_edge(clk) THEN
        PWM_Count2 <= PWM_Count2 + 1;
    END IF;

    IF PWM_Count2 <= limMinS2 + (limInt2 * IncS2) THEN --min+(Lim*incremento)
incremento = 7666
        servomotor2 <= '1';

    ELSE
        servomotor2 <= '0';

    END IF;

END PROCESS GeneradorPWM2;
-----
ControlLim : PROCESS (clk)
BEGIN
    IF (clk'event AND clk = '1') THEN-- si no existe un reset y el cambio de clk=1
        q <= XRout;-- funcionamiento normal del ffd
    END IF;

    Xs <= XRout OR XLout;
    Ys <= YDout OR YUout;

    IF RESET = '0' THEN
        IF rising_edge(SAL_400Hz) then
            IF (Xs = '1') THEN
                IF (XRin = '1' AND lim1 < "111100" AND limInt1 < 60) THEN --60

```

```

        lim1 <= lim1 + '1';
        limInt1 <= limInt1 + 1;
    ELSIF (XLin = '1' AND lim1 >= "000001" AND limInt1 >= 1) THEN
        lim1 <= lim1 - '1';
        limInt1 <= limInt1 - 1;
    END IF;
END IF;
IF (Ys = '1') THEN
    IF (YUin = '1' AND lim2 < "111100" AND limInt2 < 60) THEN --60
        lim2 <= lim2 + '1';
        limInt2 <= limInt2 + 1;
    ELSIF (YDin = '1' AND lim2 >= "000001" AND limInt2 >= 1) THEN
        lim2 <= lim2 - '1';
        limInt2 <= limInt2 - 1;
    END IF;
END IF;
END IF;
ELSE
    lim1 <= "000000";
    limInt1 <= 0;
    lim2 <= "000000";
    limInt2 <= 0;
END IF;

LedLim1 <= lim1;
LedLim2 <= lim2;

```

END PROCESS;

 debouncer_botones : PROCESS (clk, XRin, XLin) BEGIN

```

    IF clk'event AND clk = '1' THEN
        sampledXR <= XRin;
        sampledXL <= XLin;
        sampledYU <= YUin;
        sampledYD <= YDin;

        -- clock is divided to 1MHz
        -- samples every 1uS to check if the input is the same as the sample
        -- if the signal is stable, the debouncer should output the signal
        IF sclk = lim_deb THEN

            -- XRout
            IF sampledXR = XRin THEN
                XRout <= XRin;
            END IF;
            --XLout
            IF sampledXL = XLin THEN
                XLout <= XLin;
            END IF;

```

```

-- YUout
IF sampledYU = YUin THEN
    YUout <= YUin;
END IF;
--YDout
IF sampledYD = YDin THEN
    YDout <= YDin;
END IF;

sclk <= 0;
ELSE
    sclk <= sclk + 1;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
-----

CLK_400 : PROCESS (CLK) BEGIN
    IF (rising_edge(CLK)) THEN
        IF (conta_1250us = 2000000) THEN --cuenta 1250ms (50MHz=62500) 62500*20us =
1.25ms 1/(2*1.25ms)=400Hz
            SAL_400Hz <= NOT(SAL_400Hz); --genera un barrido de 2.5ms
            conta_1250us <= 1;
        ELSE
            conta_1250us <= conta_1250us + 1;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;

END Behavioral;


```

Link del video: https://youtube.com/shorts/Yzh_ec2D7Hw


Desafío 3 (sustituir el punto 6). Implementar un controlador de posicionamiento de 2 cámaras con 2DOF cada una, utilizando 2 joysticks. Reportar códigos (HDL y UCF), fotos y video.

Challenge 3 (substitute point 6). Implement a 2 cameras positioner controller with 2DOF each one, using 2 joysticks. Report codes (HDL and UCF), photos and video.

 Para este punto se duplicó el reto dos, es decir el circuito para digitalizar la señal del joystick se realizó para los dos que se necesitaban, al igual que la programación, realizando un sistema de carga con una lámpara que simulaba la cámara, y el segundo par de servos se pusieron como un sistema de grúa con bola de demolición.



a)

 

b)

Fig. 7. Posicionamiento de 2 cámaras con 2DOF con 2 servomotores cada uno.

CÓDIGOS

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.numeric_std.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;

ENTITY TDOF IS
  GENERIC (
    Max : NATURAL := 500000
    --min : INTEGER := 18332; --valor mínimo del contador para el tiempo en alto
    --max : INTEGER := 121686; --valor máximo del contador para el tiempo en alto
    --inc : INTEGER := 3334 -- incremento para el tiempo en alto
  );
  PORT (
    --Encoder
    CLK : IN STD_LOGIC; --reloj 50 Mhz

    XRin1 : IN STD_LOGIC; --XRin1 Xright
    XLin1 : IN STD_LOGIC; --XLin1 Xleft
    YUin1 : IN STD_LOGIC; --Yup
    YDin1 : IN STD_LOGIC; --YDown
    servomotor1, servomotor2 : OUT STD_LOGIC; --Salida a pwm para controlar posicion de
servos

    XRin2 : IN STD_LOGIC; --XRin1 Xright
    XLin2 : IN STD_LOGIC; --XLin1 Xleft
    YUin2 : IN STD_LOGIC; --Yup
    YDin2 : IN STD_LOGIC; --YDown
    servomotor11, servomotor22 : OUT STD_LOGIC; --Salida a pwm para controlar posicion
de servos

    LedLim1, LedLim2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0); --Salida a leds
indicadores del limite actual
    LedLim11, LedLim22 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0); --Salida a leds
indicadores del limite actual

    reset : IN STD_LOGIC --Boton de reset asincrono

  );
END ENTITY TDOF;

ARCHITECTURE Behavioral OF TDOF IS
  --salida 1
  CONSTANT limMinS1 : INTEGER := 50000;
  CONSTANT limMaxS1 : INTEGER := 100000;

  CONSTANT limMinS2 : INTEGER := 24500;
  CONSTANT limMaxS2 : INTEGER := 120000;
```

```

CONSTANT NoDivS1 : INTEGER := 60;
CONSTANT NoDivS2 : INTEGER := 60;

SIGNAL IncS1 : INTEGER;
SIGNAL IncS2 : INTEGER;

SIGNAL PWM_Count1 : INTEGER RANGE 1 TO Max;--500000;
SIGNAL PWM_Count2 : INTEGER RANGE 1 TO Max;--500000;
-----

--Salida 2
CONSTANT limMinS11 : INTEGER := 50000;
CONSTANT limMaxS11 : INTEGER := 100000;

CONSTANT limMinS22 : INTEGER := 24500;
CONSTANT limMaxS22 : INTEGER := 120000;

CONSTANT NoDivS11 : INTEGER := 60;
CONSTANT NoDivS22 : INTEGER := 60;

SIGNAL IncS11 : INTEGER;
SIGNAL IncS22 : INTEGER;

SIGNAL PWM_Count11 : INTEGER RANGE 1 TO Max;--500000;
SIGNAL PWM_Count22 : INTEGER RANGE 1 TO Max;--500000;

-----

CONSTANT lim_deb : INTEGER := 8_999_999;

-----

--Encoder
SIGNAL sclk : INTEGER RANGE 0 TO lim_deb := 0;--STD_LOGIC_VECTOR (8
DOWNT0 0);
--SALIDA 1
SIGNAL sampledXR1, sampledXL1 : STD_LOGIC;
SIGNAL XRout1, XLout1 : STD_LOGIC;
SIGNAL sampledYU1, sampledYD1 : STD_LOGIC;
SIGNAL YUout1, YDout1 : STD_LOGIC;

SIGNAL lim1Salida1, lim2Salida1 : STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNT0 0) := "000000";
SIGNAL limInt1Salida1, limInt2Salida1 : INTEGER RANGE 0 TO 59 := 0;
SIGNAL Xs1, Ys1 : STD_LOGIC;

--SALIDA 2

SIGNAL sampledXR2, sampledXL2 : STD_LOGIC;
SIGNAL XRout2, XLout2 : STD_LOGIC;
SIGNAL sampledYU2, sampledYD2 : STD_LOGIC;
SIGNAL YUout2, YDout2 : STD_LOGIC;

SIGNAL lim1Salida2, lim2Salida2 : STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNT0 0) := "000000";

```

```

SIGNAL limInt1Salida2, limInt2Salida2 : INTEGER RANGE 0 TO 59 := 0;
SIGNAL Xs2, Ys2 : STD_LOGIC;

SIGNAL conta_1250us : INTEGER RANGE 1 TO 5000000 := 1; -- pulso1 de 1250us@400Hz
(0.25ms) 62500
SIGNAL SAL_400Hz : STD_LOGIC; -- reloj de 400Hz

BEGIN

-----
--salida 1
IncS1 <= (limMaxS1 - limMinS1)/NoDivS1;
IncS2 <= (limMaxS2 - limMinS2)/NoDivS2;
--salida 2
IncS11 <= (limMaxS11 - limMinS11)/NoDivS11;
IncS22 <= (limMaxS22 - limMinS22)/NoDivS22;

-----

GeneradorPWM1 : PROCESS (clk)
BEGIN
-----
-- Lim = (180/3)=60
-- min = 24100
-- max = 110k
-- inc = (24100-110000)/60=1432
-----

--SALIDA 1
IF rising_edge(clk) THEN
    PWM_Count1 <= PWM_Count1 + 1;
    PWM_Count11 <= PWM_Count11 + 1;
END IF;
IF PWM_Count1 <= limMinS1 + (limInt1Salida1 * IncS1) THEN --min+(Lim*incremento)
incremento = 7666
    servomotor1 <= '1';
ELSE
    servomotor1 <= '0';
END IF;

--SALIDA 2
IF PWM_Count11 <= limMinS11 + (limInt1Salida2 * IncS11) THEN --
min+(Lim*incremento) incremento = 7666
    servomotor11 <= '1';
ELSE
    servomotor11 <= '0';
END IF;

END PROCESS GeneradorPWM1;

-----
-----

GeneradorPWM2 : PROCESS (clk)
BEGIN
--SALIDA 1
IF rising_edge(clk) THEN

```

```

        PWM_Count2 <= PWM_Count2 + 1;
        PWM_Count22 <= PWM_Count22 + 1;
    END IF;
    IF PWM_Count2 <= limMinS2 + (limInt2Salida1 * IncS2) THEN --min+(Lim*incremento)
incremento = 7666
        servomotor2 <= '1';
    ELSE
        servomotor2 <= '0';
    END IF;
    --SALIDA
    IF PWM_Count22 <= limMinS22 + (limInt2Salida2 * IncS22) THEN --
min+(Lim*incremento) incremento = 7666
        servomotor22 <= '1';
    ELSE
        servomotor22 <= '0';
    END IF;

END PROCESS GeneradorPWM2;

-----
ControlLim : PROCESS (clk)
BEGIN

    Xs1 <= XRout1 OR XLout1;
    Ys1 <= YDout1 OR YUout1;

    Xs2 <= XRout2 OR XLout2;
    Ys2 <= YDout2 OR YUout2;

    IF RESET = '0' THEN
        IF rising_edge(SAL_400Hz) THEN
            IF (Xs1 = '1') THEN
                IF (XRin1 = '1' AND lim1Salida1 < "111100" AND limInt1Salida1 < 60) THEN --
60
                    lim1Salida1 <= lim1Salida1 + '1';
                    limInt1Salida1 <= limInt1Salida1 + 1;
                ELSIF (XLin1 = '1' AND lim1Salida1 >= "000001" AND limInt1Salida1 >= 1)
THEN
                    lim1Salida1 <= lim1Salida1 - '1';
                    limInt1Salida1 <= limInt1Salida1 - 1;
                END IF;
            END IF;
            IF (Ys1 = '1') THEN
                IF (YUin1 = '1' AND lim2Salida1 < "111100" AND limInt2Salida1 < 60) THEN --
60
                    lim2Salida1 <= lim2Salida1 + '1';
                    limInt2Salida1 <= limInt2Salida1 + 1;
                ELSIF (YDin1 = '1' AND lim2Salida1 >= "000001" AND limInt2Salida1 >= 1)
THEN
                    lim2Salida1 <= lim2Salida1 - '1';
                    limInt2Salida1 <= limInt2Salida1 - 1;
                END IF;
            END IF;
        END IF;
    END IF;

```

```

        END IF;
    END IF;
    --salida 2

    IF (Xs2 = '1') THEN
        IF (XRin2 = '1' AND lim1Salida2 < "111100" AND limInt1Salida2 < 60) THEN --60
            lim1Salida2 <= lim1Salida2 + '1';
            limInt1Salida2 <= limInt1Salida2 + 1;
        ELSIF (XLin1 = '1' AND lim1Salida2 >= "000001" AND limInt1Salida2 >= 1) THEN
            lim1Salida2 <= lim1Salida2 - '1';
            limInt1Salida2 <= limInt1Salida2 - 1;
        END IF;
    END IF;
    IF (Ys2 = '1') THEN
        IF (YUin2 = '1' AND lim2Salida2 < "111100" AND limInt2Salida2 < 60) THEN --60
            lim2Salida2 <= lim2Salida2 + '1';
            limInt2Salida2 <= limInt2Salida2 + 1;
        ELSIF (YDin1 = '1' AND lim2Salida2 >= "000001" AND limInt2Salida2 >= 1) THEN
            lim2Salida2 <= lim2Salida2 - '1';
            limInt2Salida2 <= limInt2Salida2 - 1;
        END IF;
    END IF;

    ELSE
        lim1Salida1 <= "000000";
        limInt1Salida1 <= 0;
        lim2Salida1 <= "000000";
        limInt2Salida1 <= 0;

        lim1Salida2 <= "000000";
        limInt1Salida2 <= 0;
        lim2Salida2 <= "000000";
        limInt2Salida2 <= 0;

    END IF;

    LedLim1 <= lim1Salida1;
    LedLim2 <= lim2Salida1;

    LedLim11 <= lim1Salida2;
    LedLim22 <= lim2Salida2;

END PROCESS;
-----
-----
debouncer_botones : PROCESS (clk, XRin1, XLin1) BEGIN

    IF clk'event AND clk = '1' THEN
        sampledXR1 <= XRin1;
        sampledXL1 <= XLin1;
    
```

```

sampledYU1 <= YUin1;
sampledYD1 <= YDin1;

sampledXR2 <= XRin2;
sampledXL2 <= XLin2;
sampledYU2 <= YUin2;
sampledYD2 <= YDin2;

-- clock is divided to 1MHz
-- samples every 1uS to check if the input is the same as the sample
-- if the signal is stable, the debouncer should output the signal
IF sclk = lim_deb THEN

    -- XRout1
    IF sampledXR1 = XRin1 THEN
        XRout1 <= XRin1;
    END IF;
    --XLout1
    IF sampledXL1 = XLin1 THEN
        XLout1 <= XLin1;
    END IF;
    -- YUout1
    IF sampledYU1 = YUin1 THEN
        YUout1 <= YUin1;
    END IF;
    --YDout1
    IF sampledYD1 =
        YDin1 THEN
        YDout1 <= YDin1;
    END IF;

    -- XRout2
    IF sampledXR2 = XRin2 THEN
        XRout2 <= XRin2;
    END IF;
    --XLout2
    IF sampledXL2 = XLin2 THEN
        XLout2 <= XLin2;
    END IF;
    -- YUout2
    IF sampledYU2 = YUin2 THEN
        YUout2 <= YUin2;
    END IF;
    --YDout2
    IF sampledYD2 = YDin2 THEN
        YDout2 <= YDin2;
    END IF;

    sclk <= 0;

```

```

ELSE
    sclk <= sclk + 1;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
-----

CLK_400 : PROCESS (CLK) BEGIN
    IF (rising_edge(CLK)) THEN
        IF (conta_1250us = 2000000) THEN --cuenta 1250ms (50MHz=62500) 62500*20us =
1.25ms 1/(2*1.25ms)=400Hz
            SAL_400Hz <= NOT(SAL_400Hz); --genera un barrido de 2.5ms
            conta_1250us <= 1;
        ELSE
            conta_1250us <= conta_1250us + 1;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;

END Behavioral;

```

Link del video: <https://youtube.com/shorts/uVJzHW6Rz-k>

CONCLUSIONES

GARCÍA MORALES JOSÉ MANUEL

Gracias a esta práctica se pudo comprender de la mejor manera el cómo funcionan el acondicionamiento de una señal, esto visto en la materia de sensores, ya que para poder enviar las señales que moverían al servomotor, se tenía que hacer uso de salidas analógicas, las cuales ya debían de estar acondicionadas a el voltaje de entrada de la FPGA, para poder realizar los movimientos del joystick hacu el servomotor. Otra de las cosas que me pareció importante fue el uso de sensores ópticos, los cuales limitaban el giro de un motor a pasos, dicho experimento nos serviría mucho en la implementación de un animatron.

LEMUS OLIVARES ALEXIS

En esta práctica se usaron salidas analógicas, que fueron digitalizadas mediante circuitos con OPAMP, ya acondicionadas con optoacoplador, para ser ingresadas a la fpga y generar el movimiento de servomotores.

Así mismo se retomó el movimiento del motor a pasos unipolar, en este caso con Encoder, aplicando la acción de dos sensores que limitaban el movimiento del motor en ciertos puntos.

Finalmente, la creación de un contador

MORALES FERNÁNDEZ ALBERT

Para el desarrollo de esta práctica aplicamos conocimientos previos de la unidad de aprendizaje de circuitos lógicos como son el control de motores a pasos, circuitos combinacionales o secuenciales, así como de electrónica para desarrollar el circuito que realiza la función convertidor analógico digital con ayuda de amplificadores operacionales para recibir los valores del joystick, además el uso de sensores infrarrojos para colocar límites al movimiento de un motor a pasos unipolar controlado por un encoder.

LAZCANO MALAGON CHRISTIAN GIANCARLO

Gracias a esta practica se pudo aplicar el movimiento limitado de un motor a pasos unipolar con ayuda de dos sensores, además con los servomotores se pudo realizar un circuito útil que puede ser utilizado en la industria como ensamblador, el contador puede ayudar a tomar el tiempo de alguna secuencia que se este realizando y de esta manera alertar cuando haya terminado

Con todo esto se pudo comprender como funcionan los circuitos secuencias así como también el acondicionamiento de una señal para su posterior uso

BIBLIOGRAFÍA

- <https://uelectronics.com/producto/servomotor-sg90-rc-9g/>
- Juan Antonio Jaramillo Gómez, Mirna Salmerón Guzmán, Rafael Santiago Godoy, CONTROL DE UN SERVOMOTOR CON UN ENCODER MECÁNICO ROTATORIO UTILIZANDO VHDL Y LA NEXYS II, boletín UPIITA número 34, consultado en octubre-2022, disponible en <http://www.boletin.upiita.ipn.mx/index.php/ciencia/216> Prácticas de Laboratorio de Dispositivos Lógicos Programables .37 cyt-numero-34/122-control-de-un-servomotor-con-un-coder-mecanico-rotatorio-utilizando-vhdl-y-la-nexys-ii